
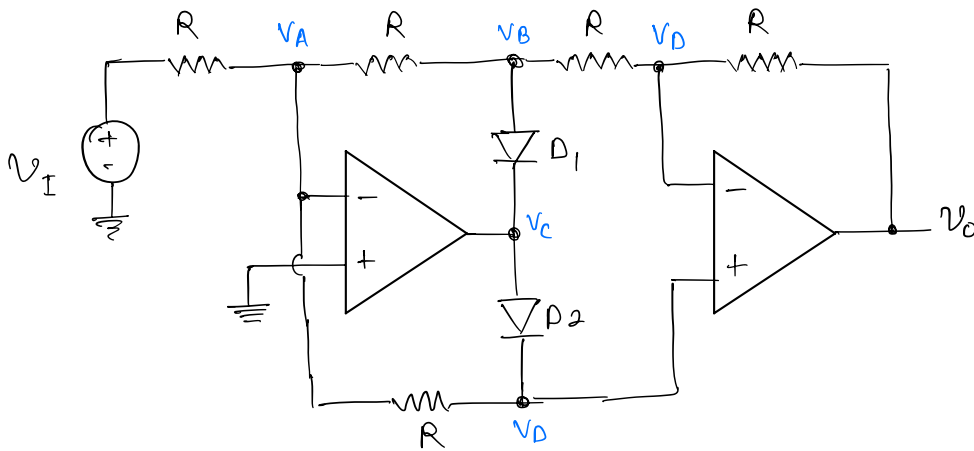


Q17

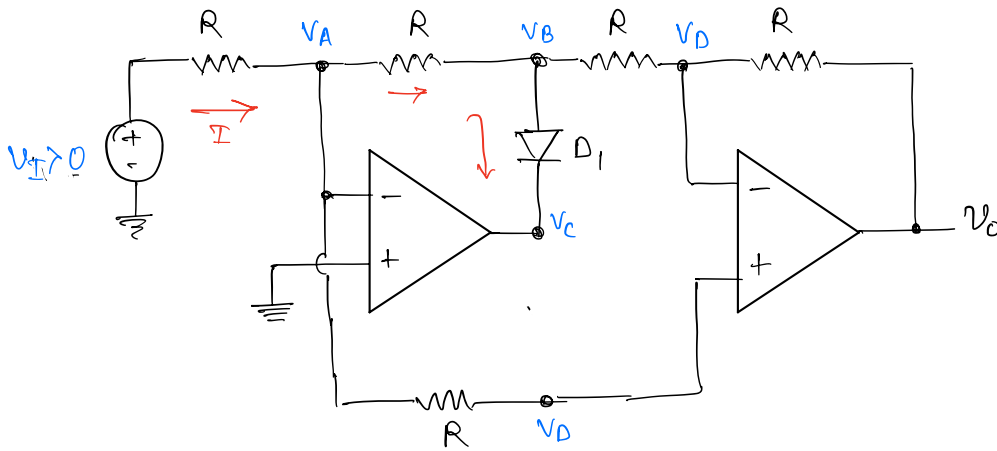

a) Case I $v_I > 0 \Rightarrow D_1$ ON & D_2 OFF




$$V_A = 0 \quad (\text{virtual ground})$$

$$V_B = -v_I$$

$$v_O = \left(-\frac{R}{R}\right) \cdot v_B = v_I$$

Case II $v_I < 0$, D_2 ON & D_1 OFF

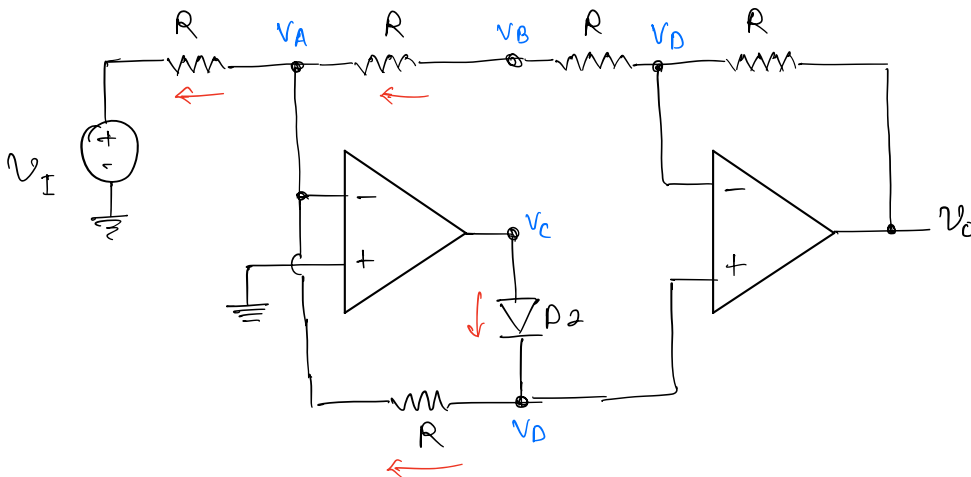

Apply KCL at node A

$$V_A = 0$$

$$-\frac{v_I}{R} = \frac{v_D}{2R} + \frac{v_D}{R} = v_D \left(\frac{3}{2R} \right)$$


$$\therefore v_I = -\frac{3}{2} v_D$$

$$\therefore v_O = \left(1 + \frac{R}{2R} \right) v_D$$

$$\therefore v_O = \left(\frac{3}{2} \right) v_D$$

$$v_O = -v_I$$

Thus Transfer curve

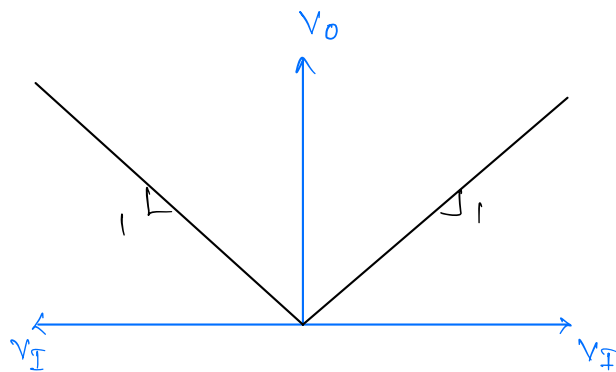

b) $V_{D_{ON}} = 0.7V$

for $V_I = 1V$

$V_A = 0$; $V_C = V_B - V_{D_{ON}} = -1 - 0.7 = -1.7V$

$V_B = -1V$;

$V_D = V_A = 0V$

$V_O = 1V$

for $V_I = -3V$

$V_A = 0$


$V_D = -\frac{2}{3}V_I = 2V$

$V_C - V_{D_{ON}} = V_D$


$\therefore V_C = 2.7V$

$V_O = 3V$

c) modified circuit such that $V_O = |V_1 + V_2|$

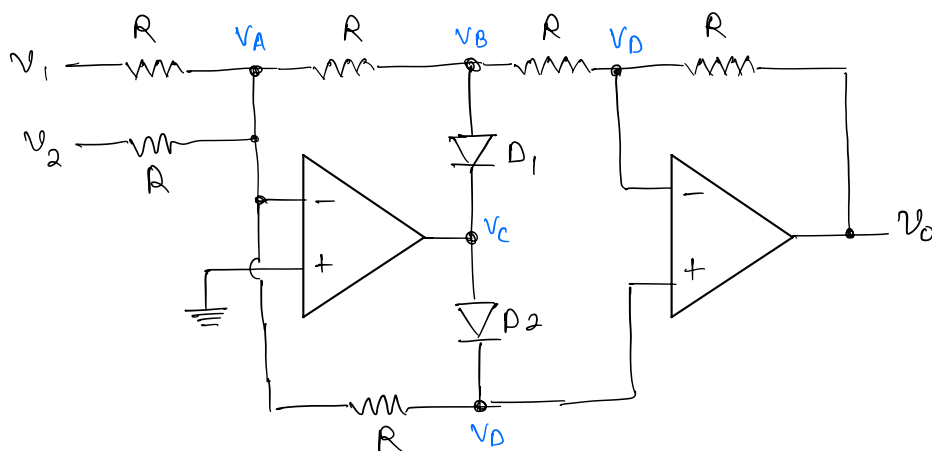


Q2)

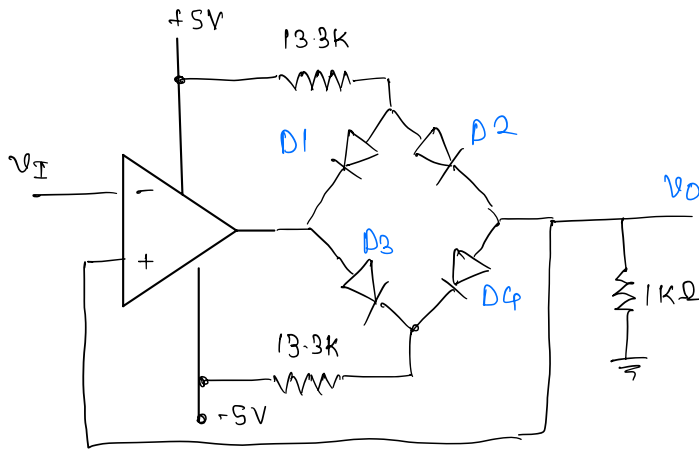

The opamp has +ve feedback, Hence opamp o/p saturates at $\pm 4.5V$
 when opamp o/p = $+4.5V$

then D_2 & D_3 are ON & D_4, D_1 are OFF

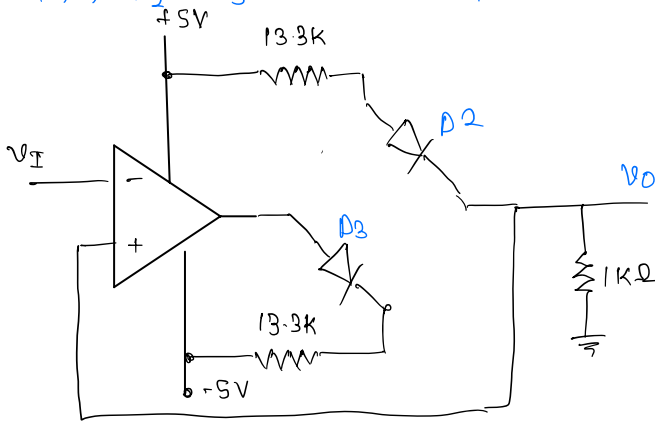


$$V_O = \frac{(5 - 0.7) \times (1)}{(13.3 + 1)} = 0.3V$$

(D_4 cannot turn ON at this V_O)

Thus $V^+ = 0.3V$


when $V_I > 0.3$

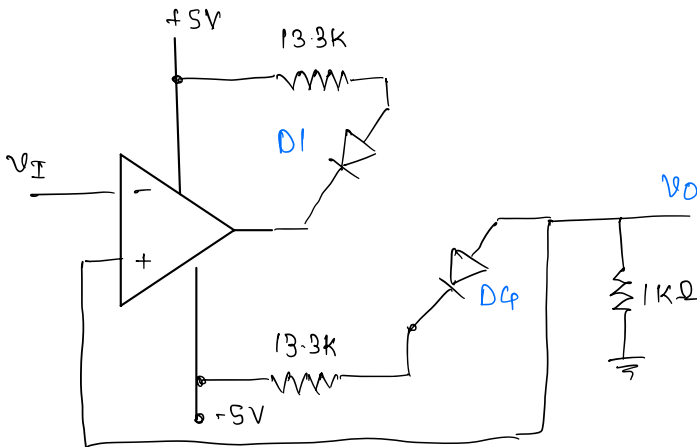then opamp o/p saturates at $-4.5V$; D_1 & D_4 ON & D_2, D_3 are OFF





$$\text{Thus } V_O = \frac{(-5 + 0.7) \times 1}{(1 + 13.3)} = -0.3V$$

Thus VTC

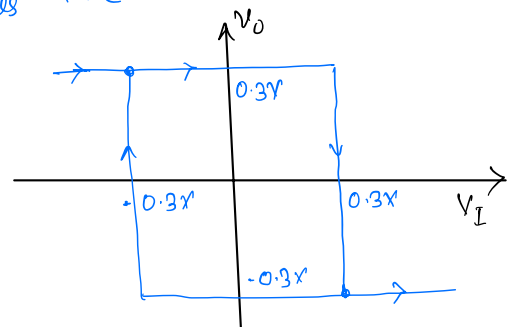

Q3}

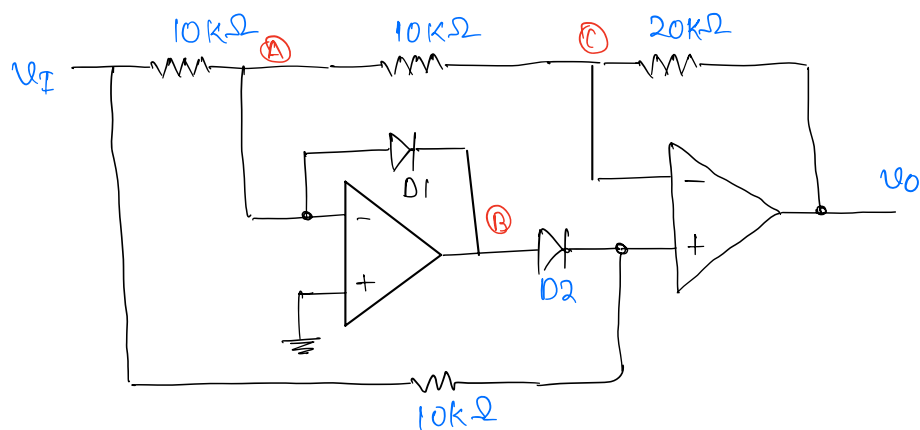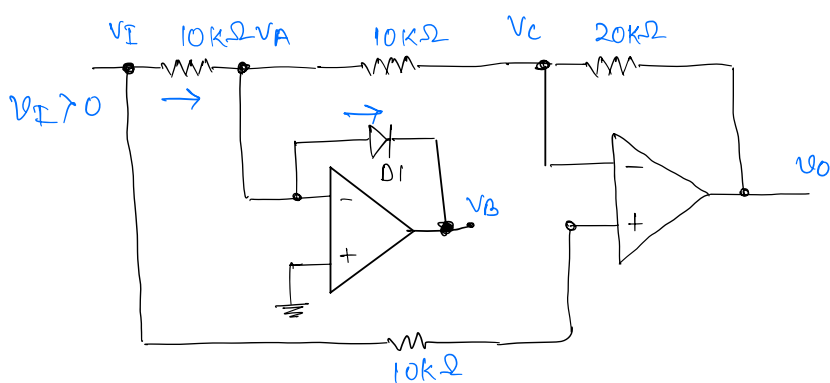when $V_I > 0$ 

D1 ON & D2 OFF

$$V_A = 0$$

$$V_B = V_A - V_{D_{ON}}$$

$$V_C = V_I$$

$$\therefore V_O = V_I \left(\frac{20k}{10k} + 1 \right) = 3V_I$$

when $V_I = 10 \text{ mV}$

$$V_A = 0$$

$$V_C = 10 \text{ mV}$$

$$V_O = 3 \times 10 \text{ mV} = 30 \text{ mV}$$

$$I_{D1} = \frac{V_C}{10k\Omega} + \frac{V_I}{10k\Omega} = \frac{20 \text{ mV}}{10k\Omega} = 2 \mu\text{A}$$

$$\& V_{D_{ON}} = 26 \text{ mV} \times \ln \left(\frac{2 \mu\text{A}}{20 \text{ fA}} \right) = 0.479 \text{ V}$$

$$\therefore V_B = 0 - 0.479 = -0.479 \text{ V}$$

when $V_I = 1 \text{ V}$

$$V_A = 0$$


$$V_C = 1 \text{ V}$$

$$V_O = 3 \text{ V}$$

$$I_{D1} = \frac{2}{10k\Omega} = 200 \mu\text{A} \quad \& \quad V_{D_{ON}} = 0.599 \text{ V}$$

$$\therefore V_B = -0.599 \text{ V}$$

when $V_I < 0$

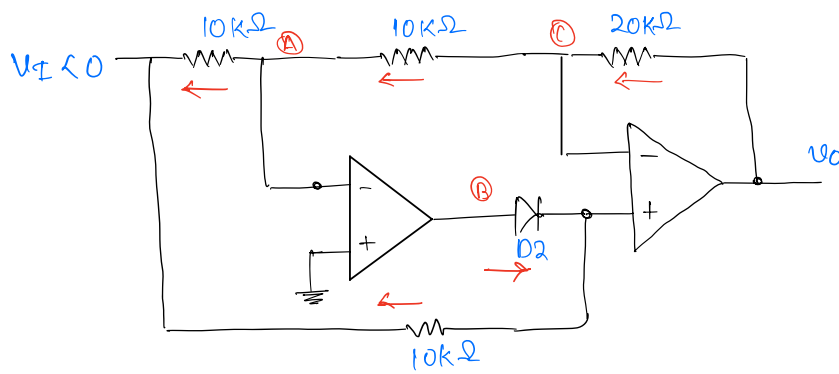

$$V_A = 0V$$

$$V_C = -V_I$$

$$V_O = -3V_I$$

when $V_I = -1V$

$$V_A = 0$$

$$V_C = 1V$$

$$V_O = 3V$$

$$I_{D2} = \frac{V_C - V_I}{R_4} = \frac{2}{10k} = 200\mu A \quad \therefore V_{D_{ON}} = 0.599V$$

$$V_B = V_C + V_{D_{ON}} = 1 + 0.599V = 1.599V$$